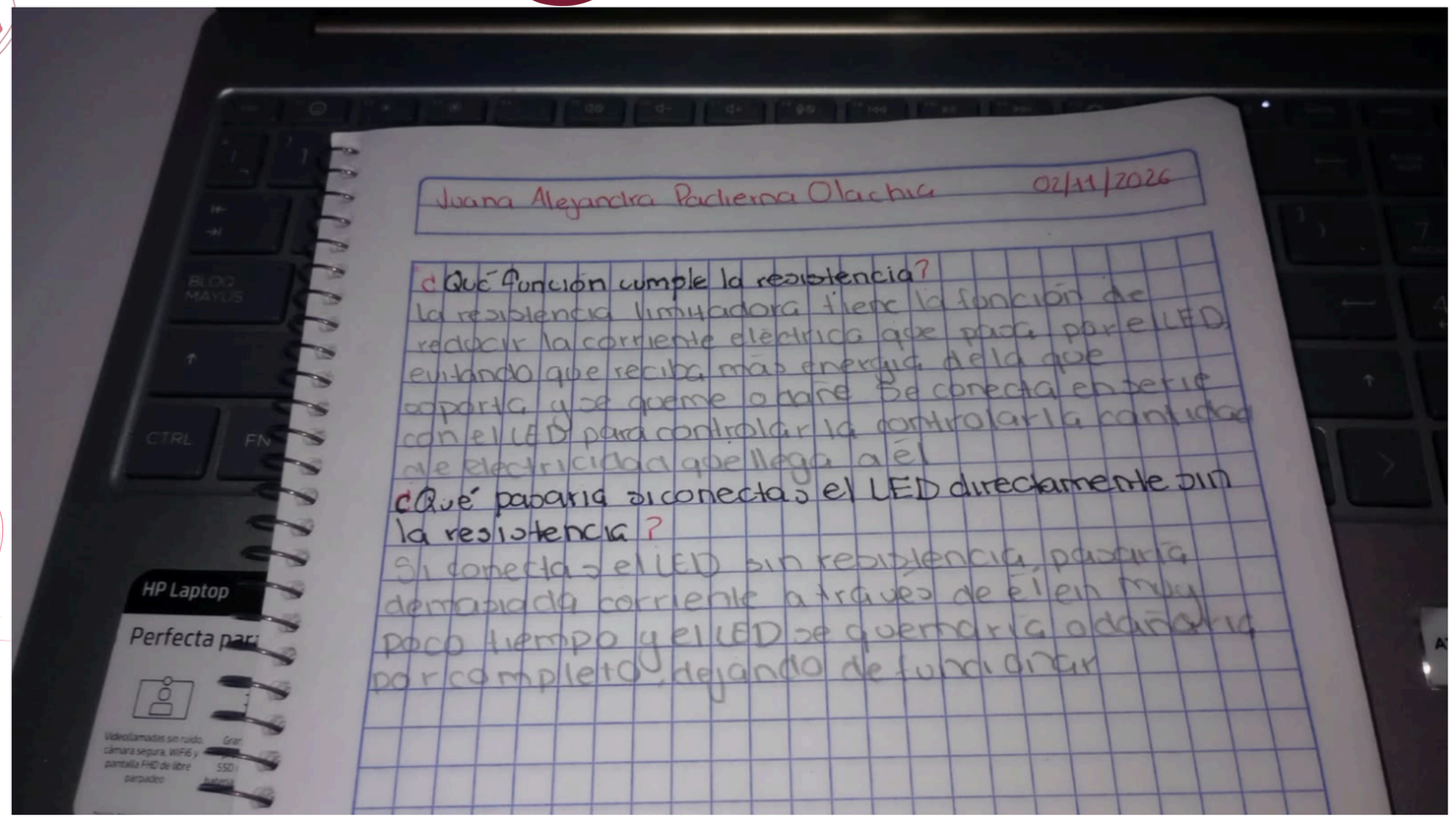
Semaforo con Arduino

Juana Alejandra Padierna Olachia

3° "PM"


Preguntas


Juana Alejandra Pachiena Olachica 02/11/2026
¿Qué función cumple la resistencia?
La resistencia limitadora tiene la función de reducir la corriente eléctrica que pasa por el LED, evitando que reciba más energía de la que soporta y se queme o dañe. Se conecta en serie con el LED para controlar la cantidad de electricidad que llega a él.
¿Qué pasaría si conectas el LED directamente sin la resistencia?
Si conectas el LED sin resistencia, pasaría demasiada corriente a través de él en muy poco tiempo y el LED se quemaría o dañaría por completo, dejando de funcionar.
HP Laptop
Perfecta par

Evidencias





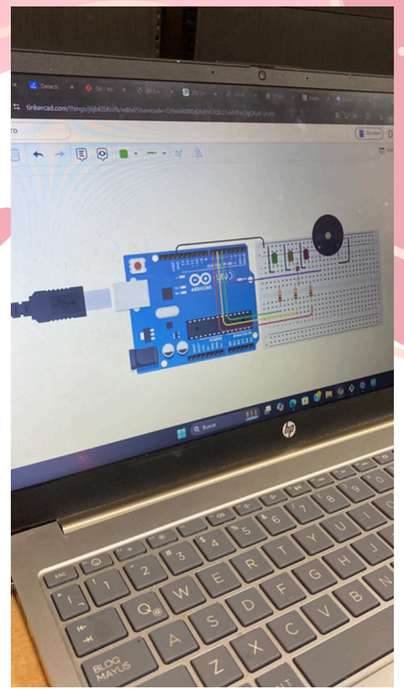

Thank you